01076113 Digital System Fundamentals in Practice 2567/1

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

การทดลองที่ 10 วงจรจำลองการทำงานของ CPU อย่างง่ายโดยใช้วิธี Schematic บนบอร์ด FPGA วัตถุประสงค์


- 1. เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจของนักศึกษาเกี่ยวกับกลไกการประมวลผลของ CPU
- 2. เพื่อให้นักศึกษาฝึกการใช้งาน FPGA

หมายเหตุ ให้อ่านเอกสารการทดลองและเอกสารประกอบให้ครบก่อนเริ่มทำการทดลอง

<u>บทนำ</u>

หน่วยประมวลผลกลาง (Central Processing Unit: CPU) เป็นองค์ประกอบสำคัญของระบบ คอมพิวเตอร์ ทำหน้าที่ประมวลผลข้อมูลตามชุดคำสั่งที่กำหนด

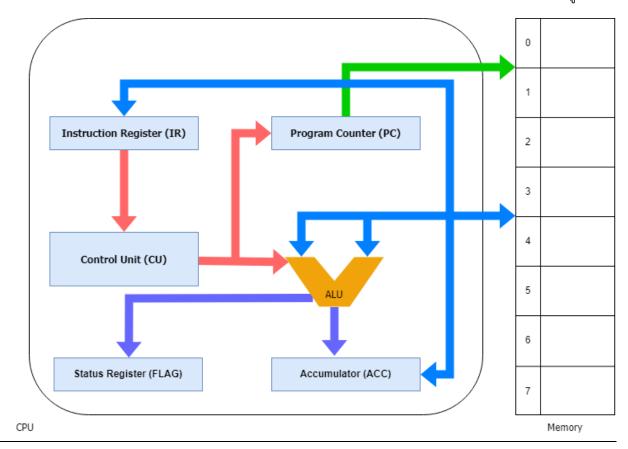องค์ประกอบหลักของ CPU ประกอบด้วย 6 ส่วนหลักที่ทำงานประสานกันเพื่อประมวลผลคำสั่งและข้อมูล



1. รีจิสเตอร์คำสั่ง (Instruction Register: IR)

- ทำหน้าที่จัดเก็บคำสั่งที่กำลังประมวลผลในขณะนั้น
- เป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างหน่วยความจำและวงจรการประมวลผลของ CPU

2. ตัวนับโปรแกรม (Program Counter: PC)

- บันทึกที่อยู่ของคำสั่งถัดไปที่จะถูกเรียกมาประมวลผล
- มีการปรับค่าโดยอัตโนมัติหลังจากการเรียกคำสั่งแต่ละครั้ง หรือถูกปรับโดยคำสั่งกระโดด (Jump) และ การเรียกโปรแกรมย่อย (Subroutine)

3. หน่วยควบคุม (Control Unit: CU)

- ทำหน้าที่ควบคุมการทำงานของส่วนประกอบอื่น ๆ ใน CPU
- ถอดรหัสคำสั่งจาก IR และส่งสัญญาณควบคุมไปยังส่วนต่าง ๆ ของ CPU
- ประสานงานระหว่างหน่วยความจำและหน่วยคำนวณและตรรกะ

4. รีจิสเตอร์สถานะ (Status Register หรือ FLAG)

- บันทึกสถานะของการประมวลผลล่าสุด เช่น ผลลัพธ์เป็นศูนย์, มีการทด, มีเครื่องหมายลบ
- ใช้ในการตัดสินใจสำหรับคำสั่งแบบมีเงื่อนไข และการจัดการกับข้อยกเว้น (Exceptions)

5. ตัวสะสม (Accumulator: ACC)

- เป็นรีจิสเตอร์พิเศษที่ใช้เก็บผลลัพธ์ชั่วคราวจากการคำนวณของหน่วยคำนวณและตรรกะ
- มักเป็นตัวตั้งหรือตัวรับในการดำเนินการทางคณิตศาสตร์หรือตรรกะ

6. หน่วยคำนวณและตรรกะ (Arithmetic and Logic Unit: ALU)

- ทำการคำนวณทางคณิตศาสตร์ (บวก, ลบ, คุณ, หาร)
- ดำเนินการทางตรรกะ (AND, OR, NOT, XOR)
- ส่งผลลัพธ์ไปยัง ACC และปรับค่า FLAG ตามผลการคำนวณ

การทำงานของ CPU ร่วมกับหน่วยความจำ (Memory) การทำงานของ CPU ร่วมกับ Memory เป็น กระบวนการต่อเนื่องที่เรียกว่า วงจรการเรียกและปฏิบัติตามคำสั่ง (Fetch-Execute Cycle) ประกอบด้วย ขั้นตอนดังนี้

- 1. **การเรียกคำสั่ง (Fetch)** CPU ใช้ค่าใน PC เพื่อระบุตำแหน่งของคำสั่งใน Memory และเรียกคำสั่งมา เก็บใน IR
- 2. **การถอดรหัสคำสั่ง (Decode)** CU วิเคราะห์คำสั่งใน IR เพื่อกำหนดการดำเนินการที่จำเป็น
- 3. **การเรียกข้อมูล (Fetch Operands)** หากคำสั่งต้องการข้อมูลเพิ่มเติม CPU จะเรียกข้อมูลจาก Memory หรือรีจิสเตอร์อื่น ๆ
- 4. **การปฏิบัติตามคำสั่ง (Execute)** ALU ดำเนินการตามคำสั่ง โดยใช้ข้อมูลจาก ACC หรือรีจิสเตอร์อื่น ๆ
- 5. **การจัดเก็บผลลัพธ์ (Store Result)** ผลลัพธ์จะถูกเขียนกลับไปยัง Memory หรือรีจิสเตอร์ตามที่ระบุ ในคำสั่ง

การสื่อสารระหว่าง CPU และ RAM ดำเนินการผ่านบัสระบบ (System Bus) ซึ่งประกอบด้วย

- บัสข้อมูล (Data Bus): สำหรับการส่งข้อมูลระหว่าง CPU และ RAM
- บัสที่อยู่ (Address Bus): ใช้ระบุตำแหน่งของข้อมูลใน RAM
- บัสควบคุม (Control Bus): สำหรับส่งสัญญาณควบคุมระหว่าง CPU และอุปกรณ์อื่น ๆ

คำสั่ง (Instructions) และการประมวลผล คำสั่งคอมพิวเตอร์เป็นชุดของรหัสที่บอก CPU ว่าต้องดำเนินการ อย่างไร โดยทั่วไปคำสั่งประกอบด้วยสองส่วนหลัก

- 1. รหัสปฏิบัติการ (Operation Code หรือ Opcode) ระบุการดำเนินการที่ต้องทำ เช่น บวก, ลบ, กระโดด
- 2. **ตัวถูกดำเนินการ (Operand)** ข้อมูลหรือตำแหน่งของข้อมูลที่จะใช้ในการดำเนินการ

คำสั่งถูกจัดเก็บใน Memory และถูกเรียกมาประมวลผลที่ละคำสั่งตามลำดับที่กำหนดโดย PC เว้นแต่จะมีคำสั่ง กระโดดหรือเรียกโปรแกรมย่อย

ประเภทของคำสั่งที่พบบ่อยในการทำงานของ CPU ได้แก่

- คำสั่งการโอนข้อมูล (Data Transfer Instructions)
- คำสั่งทางคณิตศาสตร์และตรรกะ (Arithmetic and Logical Instructions)
- คำสั่งควบคุมการทำงาน (Control Flow Instructions)
- คำสั่งการจัดการหน่วยความจำ (Memory Management Instructions)
- คำสั่งการป้อนข้อมูลและแสดงผล (Input/Output Instructions)

<u>การทดลอง</u>

- 1. ให้นักศึกษานาเอกสารใบตรวจการทดลองให้อาจารย์ผู้ควบคุมการทดลองเซนรับรองเอกสารก่อนเริ่มทาการ ทดลองภายใน 1 ชั่วโมง
- 2. ออกแบบวงจรจำลองการทำงานของ CPU ด้วยมีส่วนประกอบ 3 ส่วนคือ ALU ACC และ FLAG
 - 2.1. มี ACC 8 bit โดยเมื่อเปิดเครื่อง กำหนดให้ ACC=0
 - 2.2. มี ALU 1 ตัว ที่สามารถ บวก (+) ลบ(-) XOR(^) Logical Shift Left(<<) AND OR และMOV โดย กำหนดให้ ACC Operand เสมอ
 - 2.3. INPUT
 - 2.3.1. dip switch [2:0] สำหรับ Operation 3 bits
 - 000 คือ ไม่มีการดำเนินการใดๆ
 - 001 คือ +
 - 010 คือ -
 - 011 คือ ^
 - 100 คือ <<
 - 101 คือ AND
 - 110 คือ OR
 - 111 คือ MOV การกำหนดค่าของ ACC
 - 2.3.2. slide switch [7:0] สำหรับ ค่าคงที่ 8 bits

2.4. OUTPUT

- 2.4.1. 7segment [1:0] แสดง ACC ที่ได้หลังจากทำ Operation เสมอ ในกรณี Overflow หรือ Carry ให้ตัดส่วนเกินทิ้ง
- 2.4.2. 7segment [3:2] แสดงค่าคงที่จาก slide switch [7:0]
- 2.4.3. หลอดไฟ LED แสดง FLAG ที่ได้หลังจาก ALU ทำ Operation
 - L0 สำหรับ Zero Flag ผลลัพธ์เป็น 0
 - L1 สำหรับ Overflow Flag ผลลัพธ์เกินจำนวนbitsที่รองรับได้
 - L2 สำหรับ Carry/Borrow flag ผลลัพธ์มีการทดออกไป หรือยืมเข้ามา
- 2.5. Operation จะกระทำกับ ACC และเก็บผลลัพธ์ไว้ที่ ACC เมื่อกดปุ่ม PB3 เปรียบเสมือน PB3 เป็น Clock

Hint 1 Clock = 1 Operation

ตัวอย่าง

		7segment	7segment	Carry/Borr	Overflow	Zero Flag
No	Operation	[3:2]	[1:0]	ow flag	Flag	L0
		ค่าคงที่	ACC	L2	L1	
1	100 0110 1001	69	00	0	0	1
2	101 1000 0000	80	00	0	0	1
3	000 0000 0000	00	00	0	0	1
4	111 1111 1111	FF	FF	0	0	0
5	011 1101 0100	D4	2B	0	0	0
6	101 1100 0110	C6	02	0	0	0
7	011 1000 0000	80	82	0	0	0
8	111 0000 0101	05	05	0	0	0

ความหมาย

No	ACC	Operation	ค่าคงที่	ผลลัพธ์
1	00	<<	69	00
2	00	AND	80	00
3	00	ไม่มีการดำเนินการใดๆ	00	00
4	00	MOV	FF	FF
5	FF	٨	D4	2B
6	2B	AND	C6	02
7	02	٨	80	82
8	82	MOV	05	05

การทดลองพิเศษ

ออกแบบวงจรจำลองการทำงานของ CPU ด้วยมีส่วนประกอบ 6 ส่วนคือ CU ALU IR PC FLAG และACC

- 1. มี Registers 2 ตัว คือ R0 8 bits , R1 8 bits โดยเมื่อเปิดเครื่อง กำหนดให้ R0=0 และR1=0
- 2. มี ALU 1 ตัว ที่สามารถ บวก (+) ลบ(-) XOR(^) Logical Shift Left(<<) AND OR และMOV
- 3. มี Instruction ที่เก็บได้ 8 Operations โดยมี Operation ละ 15 bits
- 4. INPUT
 - 4.1. dip switch[6:4] สำหรับเลือก INPUT Operation (Operation[14:12])
 - 000 คือ R0 Operate R1
 - 001 คือ R1 Operate R0
 - 010 คือ R0 Operate ค่าคงที่
 - 011 คือ ค่าคงที่ Operate R0
 - 100 คือ R1 Operate ค่าคงที่
 - 101 คือ ค่าคงที่ Operate R1
 - 4.2. dip switch[3] สำหรับเลือกว่าจะเก็บผลลัพธ์จากการ Operation ที่ใด (Operation[11])
 - 0 คือเก็บผลลัพธ์ ที่ R0
 - 1 คือเก็บผลลัพธ์ ที่ R1
 - 4.3. dip switch[2:0] สำหรับ Operation 3 bits (Operation[10:8])
 - 000 คือ ไม่มีการดำเนินการใดๆ
 - 001 คือ +
 - 010 คือ -
 - 011 คือ ^
 - 100 คือ <<
 - 101 คือ AND
 - 110 คือ OR
 - 111 คือ MOV การกำหนดค่าของ R ในที่กรณี นำ R0 และ R1 มาทำ Operation ให้ เลือก R ที่
 ไม่ได้ใช้เก็บผลลัพธ์ เป็นตัวกำหนดค่าของ R ที่ใช้เก็บผลลัพธ์
 - 4.4. slide switch[7:0] สำหรับ ค่าคงที่ 8 bits (Operation[7:0])
 - 4.5. ปุ่ม PB3 เพื่อ save Operation ลง Instruction จำนวน 8 Operations ถ้าเพิ่มมากกว่า 8 Operations ให้นำ Operation แรกสุดออก และ Operation ล่าสุดต่อท้าย (QUEUE)
 - 4.6. ปุ่ม PB4 เพื่อเริ่มนับค่า PC โดยมีความเร็วการนับ PC อยู่ 1 Hz เพื่อที่จะทำ Operations ต่าง ๆ ที่อยู่ ใน Instruction แล้วหยุดที่ Operation สุดท้าย และกดอีกครั้งเพื่อเริ่มต้นการทำงานใหม่ PC = 0 โดยไม่รีเซตค่า R0 และR1 (เริ่มต้น PC = 0 และOperationแรกจะอยู่ที่แอดเดรส 1 แอดเดรส 0 จะไม่ ทำOperationใดๆ)

5. OUTPUT

- 5.1. 7segment [1:0] แสดง R0 ที่ได้หลังจากทำ Operation เสมอ ในกรณี Overflow หรือ Carry ให้ตัดส่วนเกินทิ้ง
- 5.2. 7segment [3:2] แสดง R1 ที่ได้หลังจากทำ Operation เสมอ ในกรณี Overflow หรือ Carry ให้ตัดส่วนเกินทิ้ง
- 5.3. หลอดไฟ LED แสดง FLAG ที่ได้หลังจาก ALU ทำ Operation
 - L0 สำหรับ Zero Flag ผลลัพธ์เป็น 0
 - L1 สำหรับ Overflow Flag ผลลัพธ์เกินจำนวนbitsที่รองรับได้
 - L2 สำหรับ Carry/Borrow flag ผลลัพธ์มีการทดออกไป หรือยืมเข้ามา
- 6. เมื่อPC = 0 จะไม่มีการแสดงผลได้ๆ

Hint 1 Operation = 4 Clock

- 1.อ่าน Operation จาก Instruction ตาม PC
- 2.โหลดค่าที่ต้องการใช้
- 3.operate
- 4.บันทึกผลลัพธ์ และแสดงผล

ตัวอย่าง

Instruction

Address	Operation	ความหมาย
0	-	ไม่มีการดำเนินการใดๆ
1	000 0 110 1100 0001	R0 = R0 OR R1
2	001 1 010 1101 1111	R1 = R1 - R0
3	000 0 111 0110 1001	R0 = R1
4	010 1 001 1010 0101	R1 = R0 + A5
5	011 1 100 0011 1100	R1 = 3C << R0
6	001 1 101 1001 0111	R1 = R1 AND R0
7	101 1 111 1111 1111	R1 = FF
8	100 1 001 0000 0001	R1 = R1 + 1

การทำงาน

PC	7segment [3:2]	7segment [1:0]	Carry/Borrow flag	Overflow Flag	Zero Flag
	R1	R0	L2	L1	LO
0	ไม่แสดงผล	ไม่แสดงผล	ไม่แสดงผล	ไม่แสดงผล	ไม่แสดงผล
1	00	00	0	0	1
2	00	00	0	0	1
3	00	00	0	0	1
4	A5	00	0	0	0
5	3C	00	0	0	0
6	00	00	0	0	1
7	FF	00	0	0	0
8	00	00	1	1	1

^{*}หมายเหตุ LED 1 หมายถึง ติด 0 หมายถึง ดับ

ใบตรวจการทดลองที่ 10

วัน/เดือน/ปี	🗌 กลุ่ม 116 📗 กลุ่ม 117 🦳 ก	ลุ่ม 153			
รหัสนักศึกษา	_ชื่อ-นามสกุล				
การตรวจการทดลอง					
ชื่ออาจารย์ประจำวิชา					
การทดลองข้อ 1 ลายเซ็นผู้ควบคุมการทดลอ	งง วัน/เดือน/ปี	_ เวลา			
ไม่หักส่งช้า					
การทดลองข้อ 2 ลายเซ็นผู้ควบคุมการทดลอง					
การทดลองพิเศษลายเซ็นผู้ควบคุมการทดลอ	N				

หมายเหตุ ไม่รับ ใบตรวจการทดลองที่มีร่องรอยการแก้ไข ขูด ลบ ขีดฆ่า เปลี่ยนแปลงทุกชนิด